

ÍNDICE

Capítulo 1: Introducción.....	1
1.1 Antecedentes.....	1
1.2 Planteamiento del Problema	2
1.3 Objetivos de la Tesis.....	3
1.4 Justificación	3
Capítulo 2: Corrección del Factor de Potencia.....	5
2.1 Introducción.....	5
2.2 CFP: Definición y Conceptos	5
2.3 Causas y consecuencias de un bajo Factor de Potencia.....	8
2.4 Clasificación del Corrector de Factor de Potencia	9
2.4.1 Configuración del CFP en dos etapas.....	10
2.4.2 Configuración del CFP en una etapa	11
2.5 Conclusiones.....	12
Capítulo 3: Convertidores y Fuentes Modulares	13
3.1 Introducción.....	13
3.2 Convertidores CA-CD	14
3.3 Convertidores CD-CD	20
3.4 Convertidor CA-CD Regulado	26
3.5 Convertidores CD-CD en configuración modular.....	28
3.5.1 Conexión serie a la entrada entre convertidores	30
3.5.2 Conexión paralela a la entrada entre convertidores	31
3.5.3 Convertidores CD-CD en configuración Modular	32
3.6 Conclusiones.....	33
Capítulo 4: Diseño del Circuito Propuesto	34
4.1 Introducción.....	34
4.2 Filtro de Entrada	34
4.3 Análisis del Corrector de Factor de Potencia con Fuente Positiva.....	35
4.4 Análisis del Corrector de Factor de Potencia con Fuente Negativa	37
4.5 Celda de Comutación.....	38
4.6 Ecuaciones del CFP Modular	40
4.7 Circuito Equivalente con 2 Módulos	48
4.7.1 Modelo equivalente con Fuente positiva y negativa	49
4.8 Conclusiones.....	52
Capítulo 5: Comutación Suave	53
5.1 Introducción.....	53
5.2 Técnicas de conmutación suave: ZCS y ZVS	54
5.3 Diseño del Reductor-Elevador con ZVS	58
5.4 Conclusiones.....	68
Capítulo 6: Implementación y diseño experimental.....	69
6.1 Introducción.....	69
6.1 Parámetros de Diseño	69

6.3 Simulación del Diseño en conmutación dura	74
6.3.1 Simulación con un módulo	75
6.3.1 Simulación con dos módulos	82
6.4 Simulación del diseño con conmutación suave	84
6.4.1 Simulación con un módulo	85
6.4.2 Simulación con dos módulos	86
6.5 Implementación de la Fuente Modular	88
6.6 Resultados Experimentales	98
Capítulo 7: Conclusiones.....	110
Bibliografía.....	113
Apéndice	117

ÍNDICE DE FIGURAS

Capítulo 2

- Fig. 2.1 Triángulo de Potencias
- Fig. 2.2 Estructura General de un CFP Pasivo
- Fig. 2.3 Estructura General de un CFP con 2 etapas
- Fig. 2.4 Estructura del CFP en una sola etapa

Capítulo 3

- Fig. 3.1 Rectificador monofásico de media onda con carga resistiva
- Fig. 3.2 Rectificador monofásico con transformador de toma media y carga resistiva
- Fig. 3.3 Puente rectificador monofásico no controlado de onda completa.
- Fig. 3.4 Tensión en la carga para el puente rectificador monofásico no controlado
- Fig. 3.5 Rectificador de onda completa con filtro capacitivo
- Fig. 3.6 Voltaje de Salida con capacitor de salida
- Fig. 3.7 Voltaje y corriente de entrada
- Fig. 3.8 Convertidor CD-CD Reductor
- Fig. 3.9 Convertidor Reductor. a) Voltaje en inductor. b) Corriente en inductor.
- Fig. 3.11 Convertidor Elevador. a) Voltaje en inductor. b) Corriente en inductor. c) Corriente en diodo. d) Corriente en capacitor
- Fig. 3.12 Convertidor CD-CD Reductor-Elevador
- Fig. 3.13 Convertidor Reductor-Elevador. a) Voltaje en inductor. b) corriente en inductor. c) corriente en diodo. d) corriente en capacitor
- Fig. 3.14 Convertidor Cúk
- Fig. 3.15 Corriente en inductores en el convertidor Cúk
- Fig. 3.16 Ganancia vs Ciclo de Trabajo
- Fig. 3.17 Unión del puente rectificador y el convertidor CD-CD
- Fig. 3.18 Voltaje y Corriente al sumarle el Convertidor CD-CD
- Fig. 3.19 Entrada Paralela y Salida Serie
- Fig. 3.20 Entrada Serie y Salida en Paralelo
- Fig. 3.21 Entrada en Serie y Salida en Serie
- Fig. 3.22 Entrada Paralela y Salida Paralela
- Fig. 3.23 Conexión Modular con voltaje regulado
- Fig. 3.24 Voltaje y Corriente de entrada para la conexión modular

Capítulo 4

- Fig. 4.1 Filtro de entrada
- Fig. 4.2 Reductor-Elevador con fuente Positiva
- Fig. 4.3 Transistor encendido con fuente positiva
- Fig. 4.4 Transistor apagado con fuente positiva
- Fig. 4.5 Transistor encendido con fuente negativa
- Fig. 4.6 Transistor apagado con fuente negativa
- Fig. 4.7 Interruptor Bidireccional
- Fig. 4.8 Módulo CFP en conmutación dura
- Fig. 4.9 Transistor cerrado e interruptor bidireccional
- Fig. 4.10 Transistor abierto
- Fig. 4.11 Corriente en inductor
- Fig. 4.12 Corriente de Fuente e interruptor
- Fig. 4.13 Circuito con dos módulos hacia la carga
- Fig. 4.14 Transistor encendido con dos módulos
- Fig. 4.15 Circuito equivalente con dos módulos y transistor apagado
- Fig. 4.16 Circuito equivalente en semiciclo negativo con transistor encendido
- Fig. 4.17 Circuito Equivalente en semiciclo negativo y transistor apagado

Capítulo 5

- Fig. 5.1 Transición simultánea de Voltaje y Corriente en interruptor
- Fig. 5.2 Potencia Disipada en el transistor
- Fig. 5.3 Tipos de Interruptores a ZCS. a) Tipo L. b) Tipo M. c) ZCS en media onda. d) ZCS en onda completa
- Fig. 5.4 Encendido y Apagado con ZCS
- Fig. 5.5 Tipos de Interruptores a ZVS. a) Tipo L. b) Tipo M. c) ZVS en media onda. d) ZVS en onda completa
- Fig. 5.6 Encendido y Apagado con ZVS
- Fig. 5.7 Implementación del ZVS en media onda tipo M en el interruptor
- Fig. 5.8 Reductor-Elevador con conmutación a voltaje cero
- Fig. 5.9 Módulo CFP con conmutación suave
- Fig. 5.10 CFP con conmutación suave e interruptor abierto
- Fig. 5.11 Circuito equivalente con ZVS cuando el transistor está apagado
- Fig. 5.12 Modelo equivalente cuando el transistor esta apagado
- Fig. 5.13 Circuito equivalente Modo 1
- Fig. 5.14 Circuito equivalente al Modo 2
- Fig. 5.15 Circuito equivalente al Modo 3
- Fig. 5.16 Circuito equivalente al Modo 4
- Fig. 5.17 Formas de Onda de los elementos de la celda de conmutación
- Fig. 5.18 Gráfica de la curva característica $\frac{V_0}{Vi}$ vs $\frac{f_s}{f_n}$ para un convertidor reductor-elevador cuasi-resonante en modo de voltaje

Capítulo 6

- Fig. 6.1 Capacitores de Polipropileno usados en el filtro de Entrada
- Fig. 6.2 Módulo de la Fuente Modular con CFP en conmutación dura
- Fig. 6.3 PWM generado en la etapa de control

- Fig. 6.4 Voltaje y Corriente de Entrada
Fig. 6.5 Corriente conmutada de entrada y voltaje de entrada
Fig. 6.6 Acercamiento a la corriente de fuente conmutada
Fig. 6.7 Corriente en el inductor
Fig. 6.8 Voltaje en inductor
Fig. 6.9 Voltaje Vds en el transistor
Fig. 6.10 Acercamiento del voltaje Vds
Fig. 6.11 Transición del Voltaje y la Corriente en el transistor
Fig. 6.12 Voltaje de Salida con un módulo
Fig. 6.13 Voltaje de salida después de un tiempo considerable
Fig. 6.14 Corriente en carga
Fig. 6.15 Fuente Modular en conmutación Dura
Fig. 6.16 Voltaje y Corriente de entrada con 2 módulos
Fig. 6.17 Voltaje de salida con 2 Módulos
Fig. 6.18 Voltaje de salida con 2 módulos después de un tiempo
Fig. 6.19 Convertidor Modular con circuito resonante
Fig. 6.20 Cruce del Voltaje y Corriente cuando se enciende y se apaga el interruptor
Fig. 6.21 Voltaje de Salida al tener la célula de conmutación a voltaje cero
Fig. 6.22 Dos módulos con conmutación suave
Fig. 6.23 Conmutación Suave en cada Módulo
Fig. 6.24 Conexión de 2 timers LM555
Fig. 6.25 Multivibrador ajustable
Fig. 6.26 Voltaje de salida y en capacitor del LM555 en modo estable
Fig. 6.27 Señales de entrada, salida y voltaje en capacitor del LM555 en modo monestable
Fig. 6.28 Timer configurado en modo estable
Fig. 6.29 Timer configurado en modo monoestable
Fig. 6.30 Diagrama de un LM556
Fig. 6.31 Etapa del Driver
Fig. 6.32 Transformador GDE25-2 de alta frecuencia
Fig. 6.33 Circuito de Acoplamiento
Fig. 6.34 Interface de salida del Soft Ferrite Design Tools 2002
Fig. 6.35 Topología Final de la Etapa Modular
Fig. 6.36 Voltaje y Corriente de Entrada al aplicarse un filtro en la entrada
Fig. 6.37 Señales de control para ambos transistores
Fig. 6.38 Corriente de Fuente
Fig. 6.39 Corriente en ciclo positivo del inductor
Fig. 6.40 Corriente en ciclo negativo del inductor
Fig. 6.41 Voltaje en los inductores
Fig. 6.42 Voltaje en interruptores bidireccionales
Fig. 6.43 Acercamiento en las terminales drenador-surtidor del MOSFET
Fig. 6.44 Voltaje de salida
Fig. 6.45 Corriente en la carga
Fig. 6.46 MOSFET al encender con ZVS
Fig. 6.47 MOSFET cuando se apaga con ZVS
Fig. 6.48 Voltaje de Entrada
Fig. 6.49 Armónicos del voltaje de entrada
Fig. 6.50 Voltaje de Entrada

Fig. 6.51 Armónicos de la corriente de entrada

Fig. 6.52 Potencia de la Fuente

Fig. 6.53 Armónicos de la Potencia

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 5.1 Condiciones de operación en el interruptor

Tabla 6.1 Tabla de componentes

Tabla 6.2 Resultados del Fluke 41 con un módulo

Tabla 6.3 Resultados del Fluke 41 con dos módulos